

**Spécialité ISN**

# **ARCHITECTURE DES MACHINES**

(Rev 2.0 – 01/2013)

Patrick GUMUCHIAN  
[patrick.gumuchian@univ-amu.fr](mailto:patrick.gumuchian@univ-amu.fr)

**IUT GEII Marseille**

Marc SILANUS  
[marc.silanus@ac-aix-marseille.fr](mailto:marc.silanus@ac-aix-marseille.fr)  
<http://www.silanus.fr/sin/>

**Lycée A. Benoit L'Isle sur la Sorgue**


# SOMMAIRE

- Les circuits logiques
- Mémoires
- Processeurs
- Ordinateur
- Composants Logiques Programmables
- Machine de MOORE et de MEALY

2

# INTRODUCTION

Chaîne de traitement de l'information

 

3

# INTRODUCTION

L'ensemble des équipements de notre vie quotidienne utilise des circuits programmables :

- Electroménager (TV, machine à laver, four ...), ordinateur, baladeur, lecteur video, automobile, Téléphone ...



4

# INTRODUCTION

L'ensemble des équipements de notre vie quotidienne utilise des circuits programmables :

- 2 grandes familles de circuits programmables :
  - programmation logicielle ( $\mu$ P,  $\mu$ C ...)
  - programmation matérielle (CPLD, FPGA...)



5


# LES CIRCUITS LOGIQUES

6


## CIRCUITS LOGIQUES
 
### 2 grandes technologies :

- ☞ **TTL** : "Transistor-Transistor Logic" => transistors bipolaires
- ☞ **CMOS** : Complementary Metal Oxide Semiconductor => transistors MOS



**TTL**

 


**CMOS**

7
 
# CIRCUITS LOGIQUES

Technologie la plus utilisée aujourd'hui : CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

☞ 2 transistors MOS Complémentaires : Canal N et Canal P



TRANSISTOR MOS CANAL N




Taille de gravure  
du Core i7 : 32 nm

8
   
# CIRCUITS LOGIQUES

Technologie la plus utilisée aujourd'hui : CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)


☞ 2 transistors MOS Complémentaires : Canal N et Canal P



9
 
# CIRCUITS LOGIQUES


Technologie la plus utilisée aujourd'hui : CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)



10
 
# CIRCUITS LOGIQUES

Technologie la plus utilisée aujourd'hui : CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)




11

# CIRCUITS LOGIQUES
 
## Pourquoi faire toujours plus petit ?

- ☞ Réduire la taille de la puce (téléphone plus petit)
- ☞ Problème de consommation électrique
- ☞ Augmenter la fréquence de travail des circuits



### Condensateurs parasites :

- ☞  $P = 0,5 \cdot C \cdot U^2 \cdot F$  pendant les commutations

### Solutions :

- ☞ Diminuer C en diminuant la taille
- ☞ Diminuer U (technologie des semiconducteurs)








12

# LA LOGIQUE COMBINATOIRE

13





# LOGIQUE COMBINATOIRE

## Les circuits logiques de base :

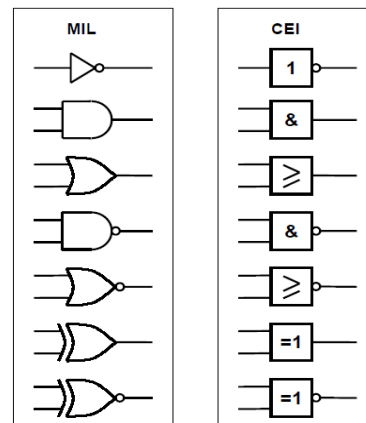      

# LOGIQUE COMBINATOIRE



## Les circuits logiques de base :

 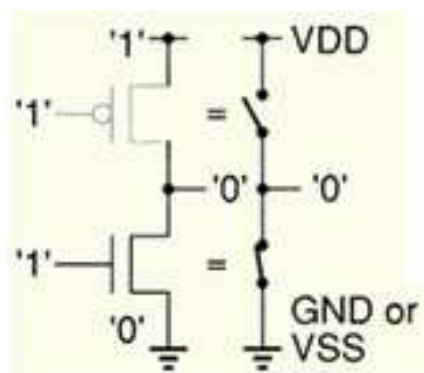  



# LOGIQUE COMBINATOIRE

Les circuits logiques de base :

  

METAL1  
POLY  
N DIFFUSION  
P DIFFUSION


16

# LA LOGIQUE SEQUENTIELLE


# LOGIQUE SEQUENTIELLE

- ☞ La différence avec la logique combinatoire est que le système est rebouclé.
- ☞ Les sorties dépendent des entrées mais aussi de l'état précédent des sorties.
- ☞ 2 types de bascules : Synchrones ou Asynchrones

Bascule RS : Arrêt prioritaire

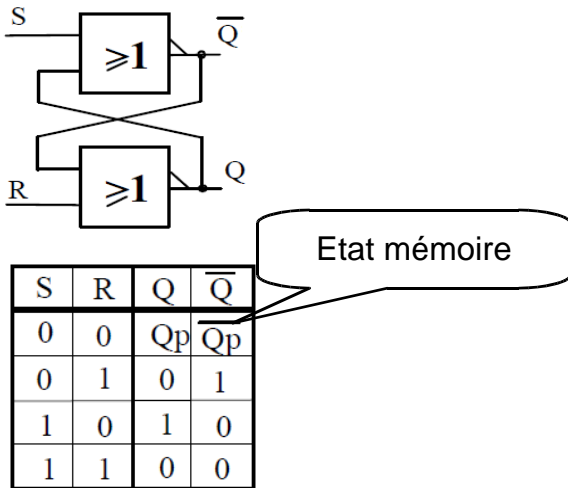



Bascule RS : Marche prioritaire

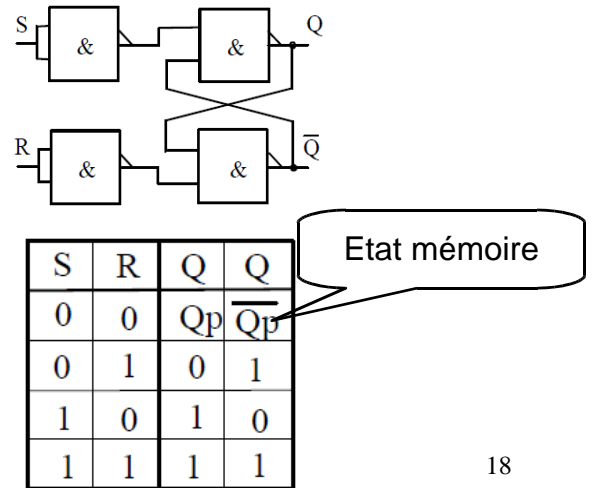

18
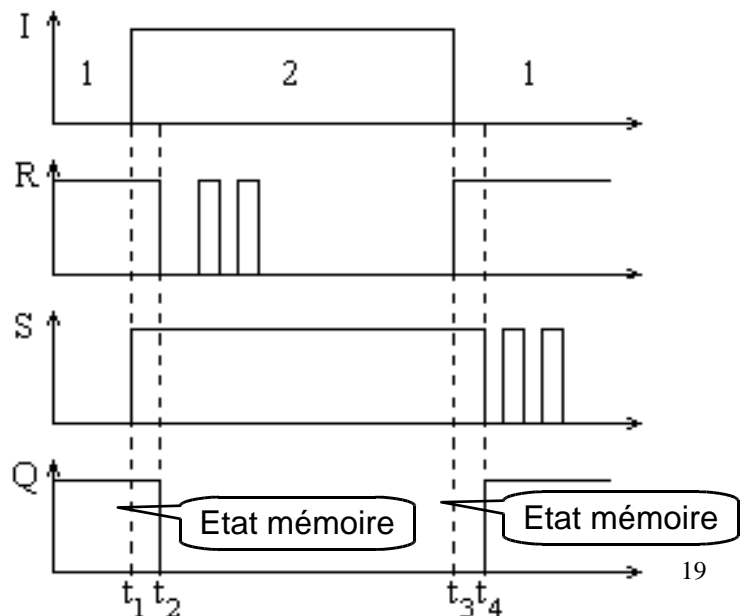 
# LOGIQUE SEQUENTIELLE

- ☞ La différence avec la logique combinatoire est que le système est rebouclé.
- ☞ Les sorties dépendent des entrées mais aussi de l'état précédent des sorties.
- ☞ 2 types de bascules : Synchrones ou Asynchrones




19

# LOGIQUE SEQUENTIELLE


## ↳ Bascule D

### Changement sur état

 

D	H	Q
0	1	0
1	1	1
X	0	$Q_{n-1}$

### Changement sur front


 


D	H	Q
0	$\uparrow$	0
1	$\uparrow$	1
X	0/1	$Q_{n-1}$


20

# LOGIQUE SEQUENTIELLE


## ↳ Bascule D

  

Sens1

 


Sens2

 

voie A



voie B

 

21

# LOGIQUE SEQUENTIELLE
  
## Basculer JK : Synchrones ou Asynchrones



Etat mémoire

J	K	$Q_{n-1}$	$Q_n$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

ENTREES				SORTIES	
CLEAR	CLOCK	J	K	Q	$\bar{Q}$
0	X	X	X	0	1
1	↓	0	0	Q0	$\bar{Q}0$
1	↓	1	0	1	0
1	↓	0	1	0	1
1	↓	1	1	TOGGLE	TOGGLE
1	1	X	X	Q0	$\bar{Q}0$
1	0	X	X	Q0	$\bar{Q}0$

# ALGEBRE DE BOOLE

Commutativité:

$$A \cdot B = B \cdot A$$

$$A + B = B + A$$

Idempotence:

$$A \cdot A = A$$

$$A + A = A$$

Constantes:

$$A \cdot 0 = 0$$

$$A \cdot 1 = A$$

$$A + 0 = A$$

$$A + 1 = 1$$

Complémentation:

$$A \cdot \bar{A} = 0$$

$$A + \bar{A} = 1$$

Distributivité:

$$A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$$

$$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$$

Associativité:

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C = A \cdot B \cdot C$$

$$A + (B + C) = (A + B) + C = A + B + C$$

De Morgan:


$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$

$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

# LES MEMOIRES


24

## LA MEMOIRE

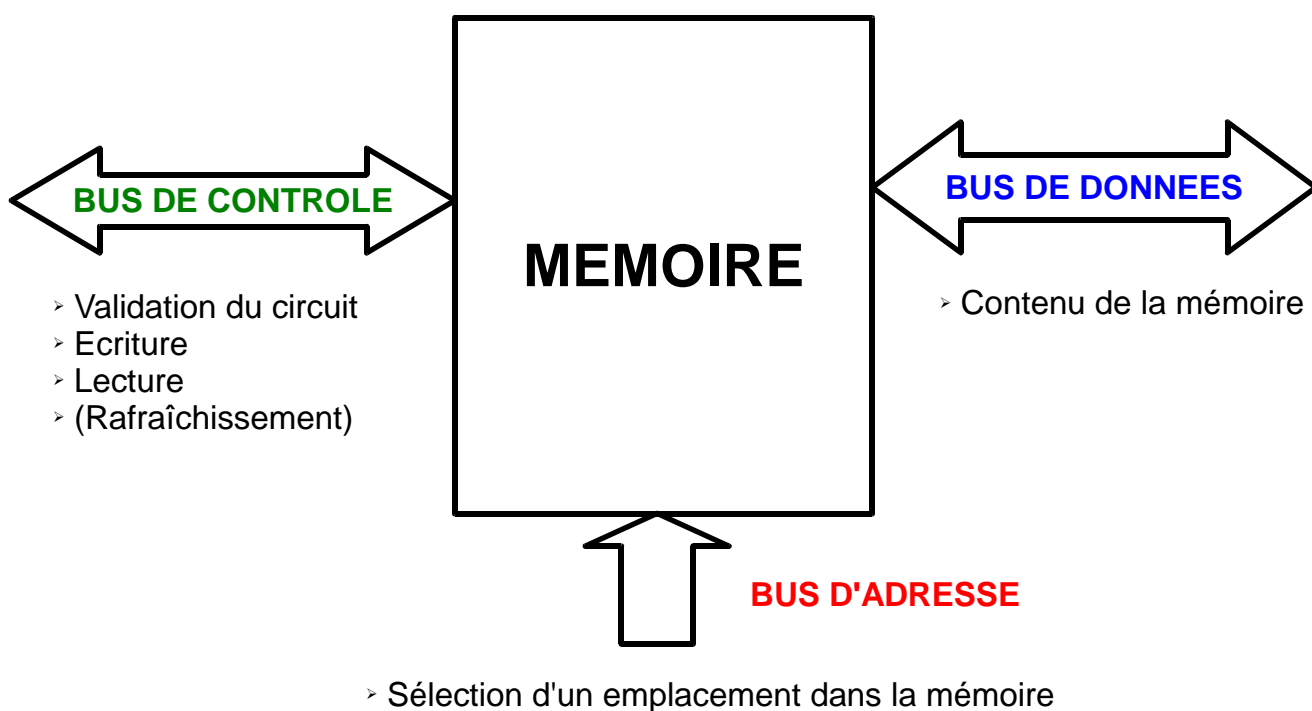

25

# LA MEMOIRE

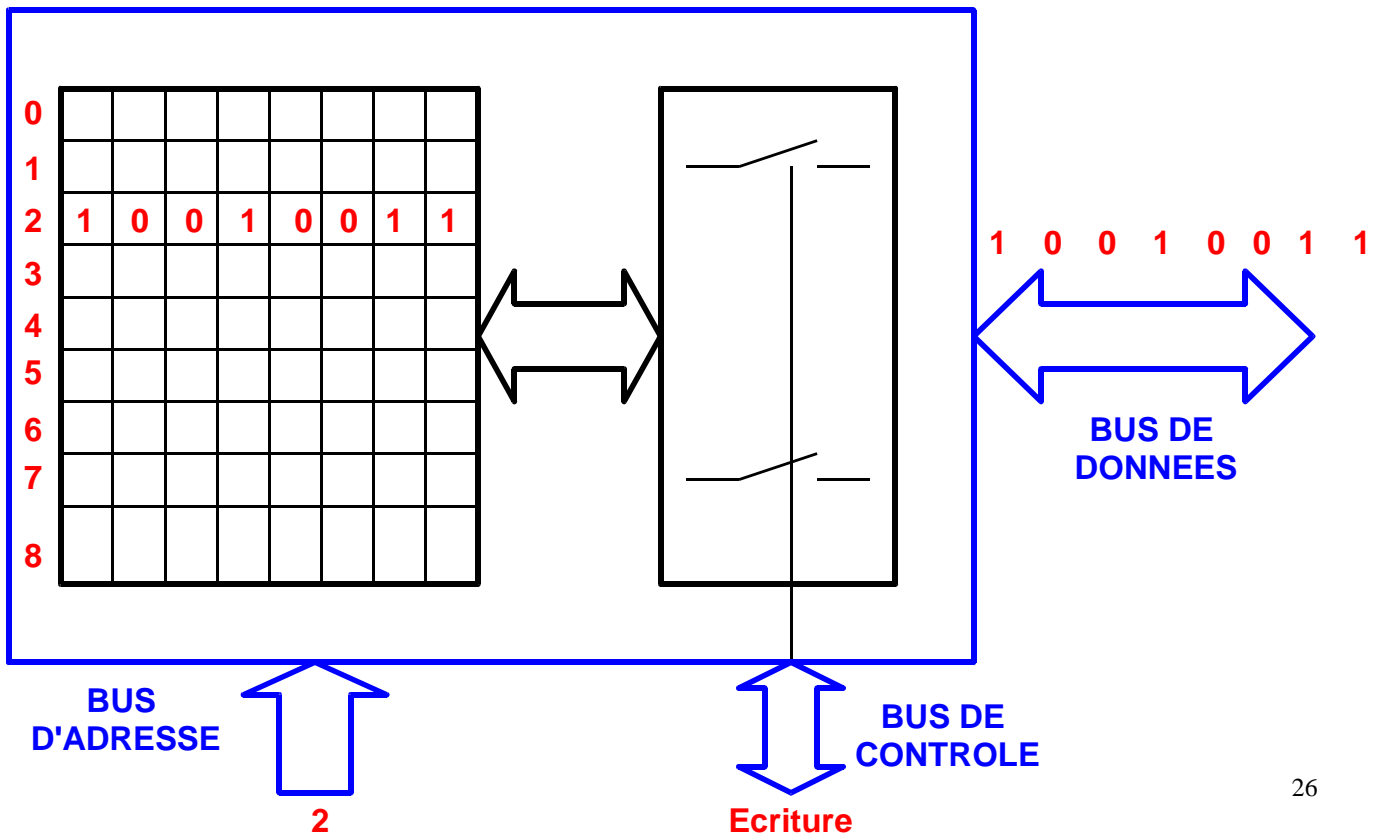

26

# LA MEMOIRE

- C'est un composant qui est **constitué de cellules élémentaires** permettant de retenir ou de restituer une information binaire (0 ou 1).
- Les cellules élémentaires sont constituées de **transistors**.
- **Le bus d'Adresses** permet d'accéder aux cellules élémentaires.
- **Le bus de données** permet d'accéder au contenu de la cellule élémentaire.
- **Le bus de contrôle** permet de valider le fonctionnement du boîtier et d'indiquer s'il s'agit d'une écriture ou d'une lecture.

27

# LA MEMOIRE


## Les differents types :

- ☞ **RAM** dynamique ou statique (Random Access Memory)
- ☞ **ROM** (Read Only Memory)
- ☞ **PROM** ou **OTP** (Programmable Read Only Memory) ou (Once Time Programmable)
- ☞ **EPROM** (Erasable Programmable Read Only Memory)
- ☞ **EEPROM** (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)
- ☞ **FLASH**

28

# LA MEMOIRE
 
## Les differents types de mémoires mortes :



29


# LA MEMOIRE : caractéristiques

- ☞ **Capacité** : c'est le nombre de bits (ou d'octets) que contient le circuit (128 bits, 1kbits, 1Mbits, etc)
- ☞ **Bus de données** soit série (avec protocole de communication : SPI, I2C, etc) soit parallèle
- ☞ **Temps de lecture** (qq ns)
- ☞ **Temps d'écriture** (de qq ns à qq ms)
- ☞ **Temps d'effacement** (de qq ns à qq ms)
- ☞ **Nombre de cycles d'écriture** (effacement et écriture)
- ☞ **Tension de programmation** (peut aller jusqu'à 21 V)
- ☞ **Durée de conservation des données** (Data retention) en année (on arrive à des durées > 200 ans pour les ROM) 30

## LA MEMOIRE : exemple 1

### RAM STATIQUE : 512 Ko

#### PIN CONFIGURATION

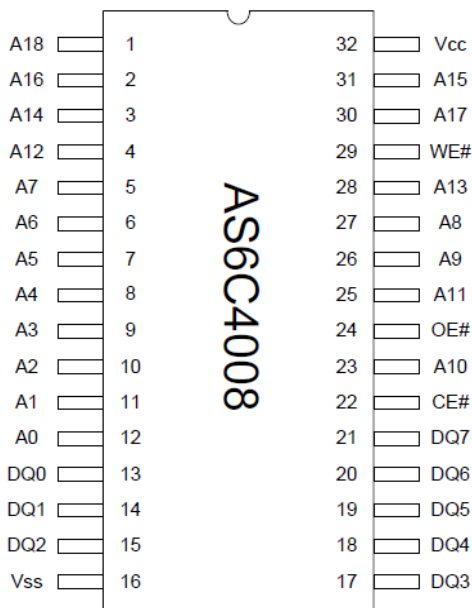

#### TRUTH TABLE


MODE	CE#	OE#	WE#	I/O OPERATION
Standby	H	X	X	High-Z
Output Disable	L	H	H	High-Z
Read	L	L	H	DOUT
Write	L	X	L	DIN

Note: H = VIH, L = VIL, X = Don't care.



# LA MEMOIRE : exemple 1

## FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

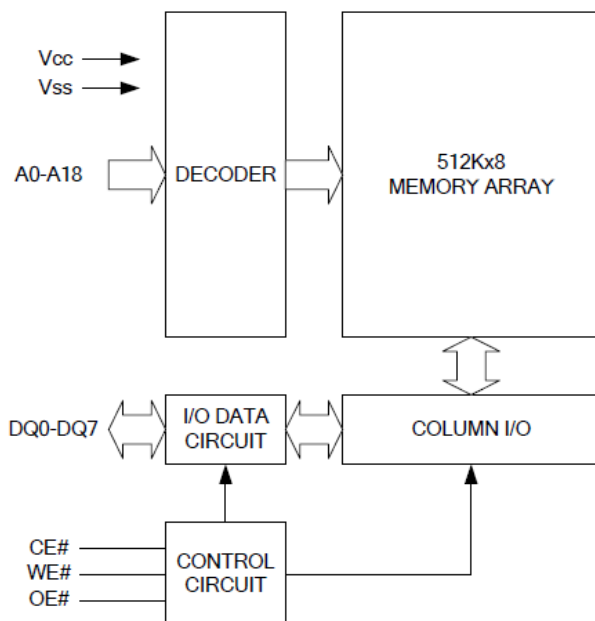

## PIN DESCRIPTION\*\*

SYMBOL	DESCRIPTION
A0 - A18	Address Inputs
DQ0 - DQ7	Data Inputs/Outputs
CE#	Chip Enable Inputs
WE#	Write Enable Input
OE#	Output Enable Input
Vcc	Power Supply
Vss	Ground
NC	No Connection


$$C = \frac{2^{nb \text{ bits addresses}}}{1024}$$

32

# LA MEMOIRE : exemple 2

## RAM STATIQUE : Bus SPI (Serial Peripheral Interface)

PDIP/SOIC/TSSOP  
(P, SN, ST)

 

Pin Function Table

Name	Function
$\overline{\text{CS}}$	Chip Select Input
SO	Serial Data Output
Vss	Ground
SI	Serial Data Input
SCK	Serial Clock Input
$\overline{\text{HOLD}}$	Hold Input
Vcc	Supply Voltage

33

# LA MEMOIRE : exemple 2

TABLE 2-1: INSTRUCTION SET

Instruction Name	Instruction Format	Description
READ	0000 0011	Read data from memory array beginning at selected address
WRITE	0000 0010	Write data to memory array beginning at selected address
RDSR	0000 0101	Read STATUS register
WRSR	0000 0001	Write STATUS register

FIGURE 2-1: BYTE READ SEQUENCE


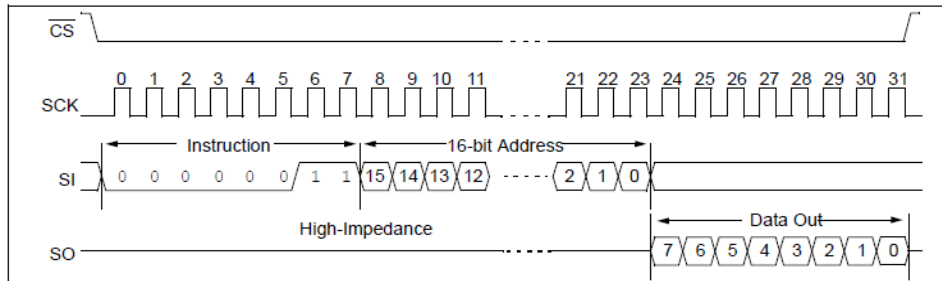



FIGURE 2-2: BYTE WRITE SEQUENCE

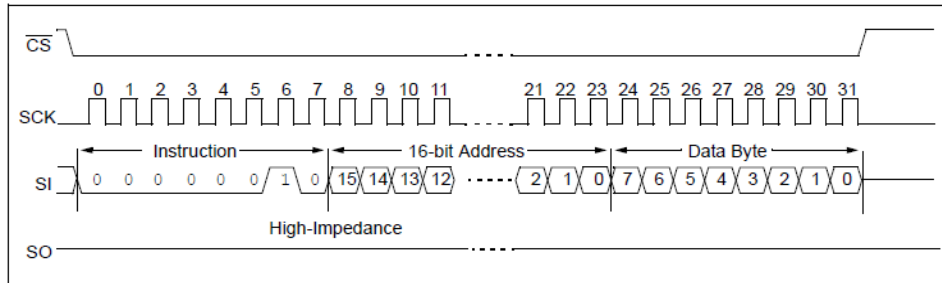

34

 
# LA MEMOIRE : Technologie

**RAM STATIQUE**  
**6 transistors**  
**Pour 1 bit**



 **Plus rapide mais plus de transistors**

**RAM dynamique**  
**2 transistors**  
**Pour 1 bit**




Transistor MOS "dégénéré"

**Besoin de rafraîchissement (recharger le condensateur)**  
**Moins de transistors**

35

# LA MEMOIRE : Technologie

## SRAM Cell Size Scaling

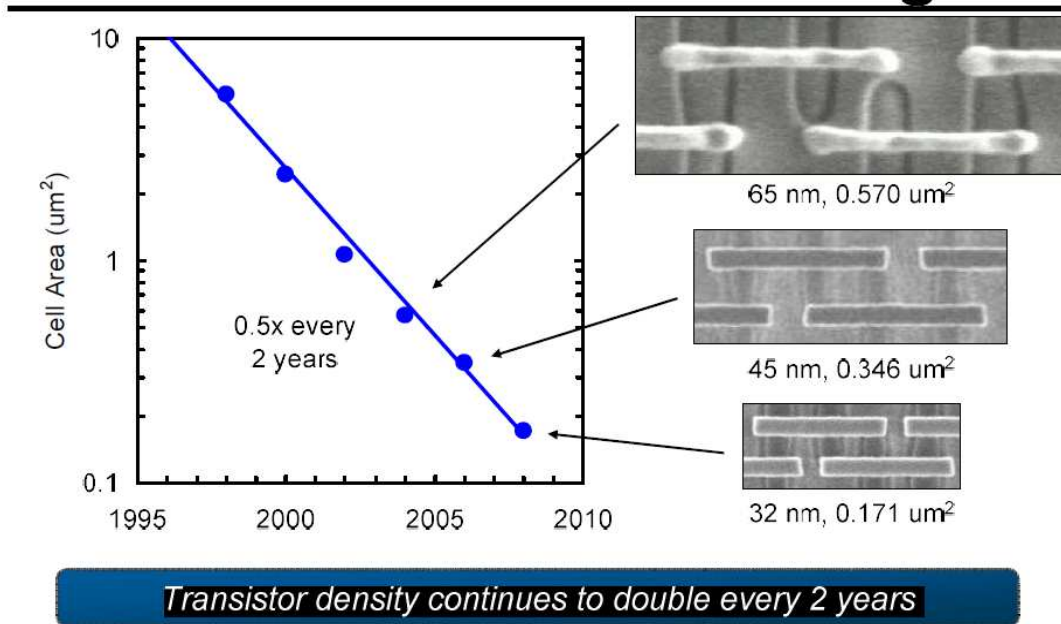


DOCUMENT INTEL

36

# LA MEMOIRE : Technologie

2011 : 22nm en gravure 3D

Transistor Tri-Gate

 

DOCUMENT INTEL

37

# LE MICROPROCESSEUR


38

## MICROPROCESSEUR

Date	Nom	Nb transistors	Gravure $\mu\text{m}$	Fréquence horloge	Bus adresse Bus données	MIPS
1971	4004	2300		108 kHz	4 bits / 4 bits	0,06
1974	8080	6000	6	2 MHz	8 bits / 8 bits	?
1979	8088	29000	3	5 MHz	16 bits / 8 bits	0,33
1982	80286	134 000	1,5	6 à 20 MHz	16 bits / 16 bits	1
1985	80386	275 000	1,5	16 à 40 MHz	32 bits / 32 bits	5
1989	80486	1 200 000	1	16 à 100 MHz	32 bits / 32 bits	20
1993	Pentium	3 100 000	0,8 à 0,28	60 à 233 MHz	32 bits / 64 bits	100
2000	Pentium 4	42 000 000	0,18 à 0,065	1,3 à 3,8 GHz	32 bits / 64 bits	1 700

# MICROPROCESSEUR

## Vue de l'extérieur

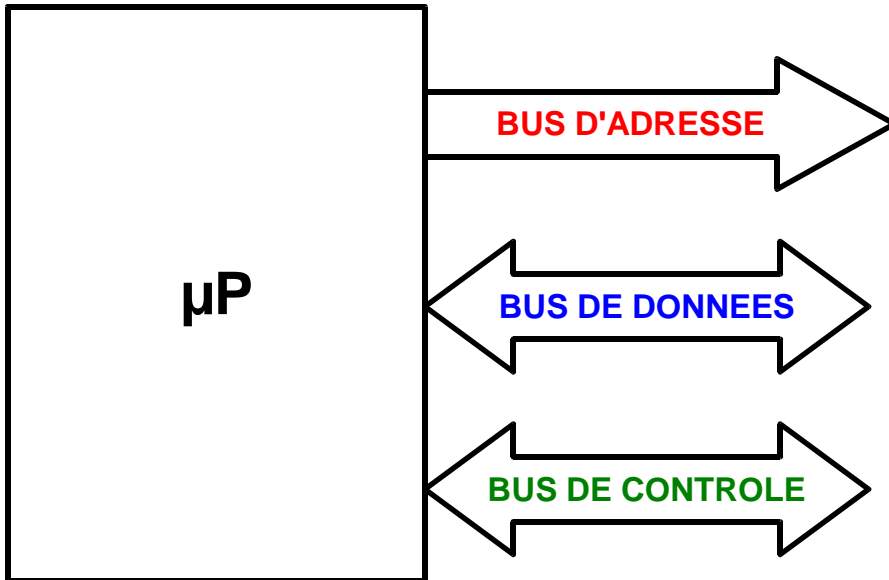


40

# MICROPROCESSEUR


## Architectures

### Architecture : Von Neumann

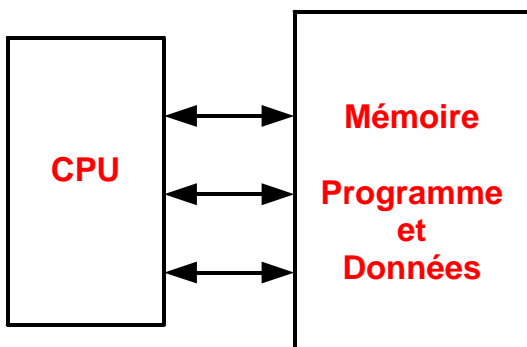

Il faut 2 instructions différentes pour accéder à la mémoire programme et à la mémoire données

### Architecture : Harvard

 


On accède à la mémoire programme et à la mémoire données avec 1 seule instruction

41

# MICROPROCESSEUR

## Vue de l'intérieur Structure minimale

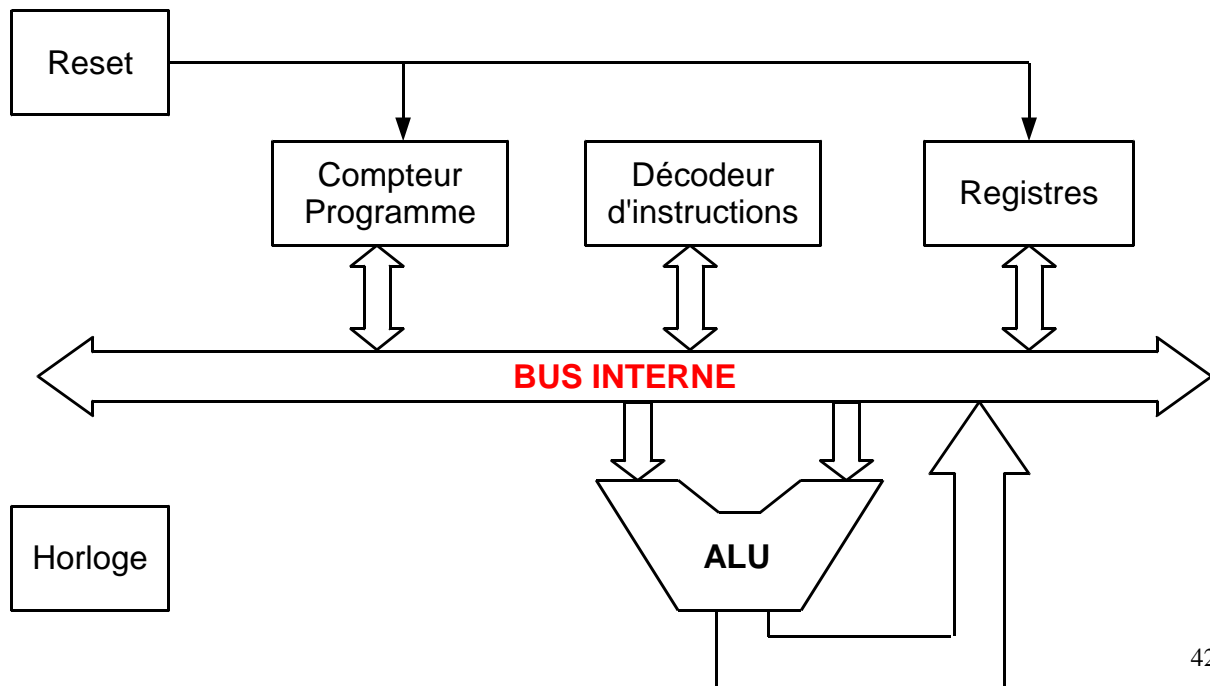

42

# MICROPROCESSEUR

**RESET :** réinitialise le compteur programme et les registres du microprocesseur.

**HORLOGE :** fixe la vitesse de travail. Elle peut être configurée par des registres.

**COMPTEUR PROGRAMME :**  
place sur le bus d'adresse, la prochaine adresse à lire dans la mémoire programme.

**DECODEUR D'INSTRUCTION :**  
permet de lire la donnée présente sur le bus de donnée de la mémoire programme et de décoder l'instruction à réaliser.

**UAL :**  
unité qui permet au microprocesseur de faire tous les calculs (opérations sur les bits, décalage à droite ou à gauche, addition, multiplication, complémentation, ET, OU, OU exclusif, etc).

**REGISTRES :** ce sont des mémoires.

43

# MICROPROCESSEUR

## Architectures

On trouve des architectures diverses et variées pour exécuter les instructions:

- ☞ Instruction exécutée en "**Pipeline**" dans l'ordre ou le désordre
- ☞ Instruction "**Superscalaire**" : plusieurs UAL en //


Thread = partie de programme indépendante du reste du programme

- ☞ "**Hyperthreading**" : 2 processeurs virtuels (2 thread) avec un processeur réel
- ☞ "**Multithreading**" : exécution de plusieurs thread en même temps.

44


# MICROPROCESSEUR

## Système minimum

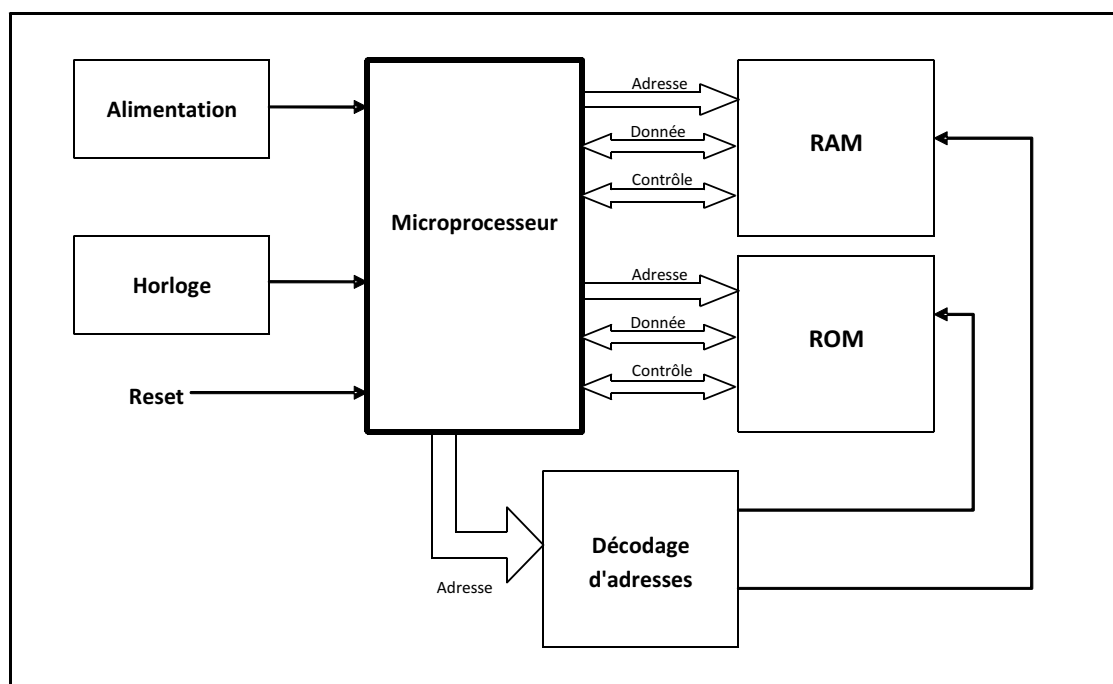


45

# MICROPROCESSEUR

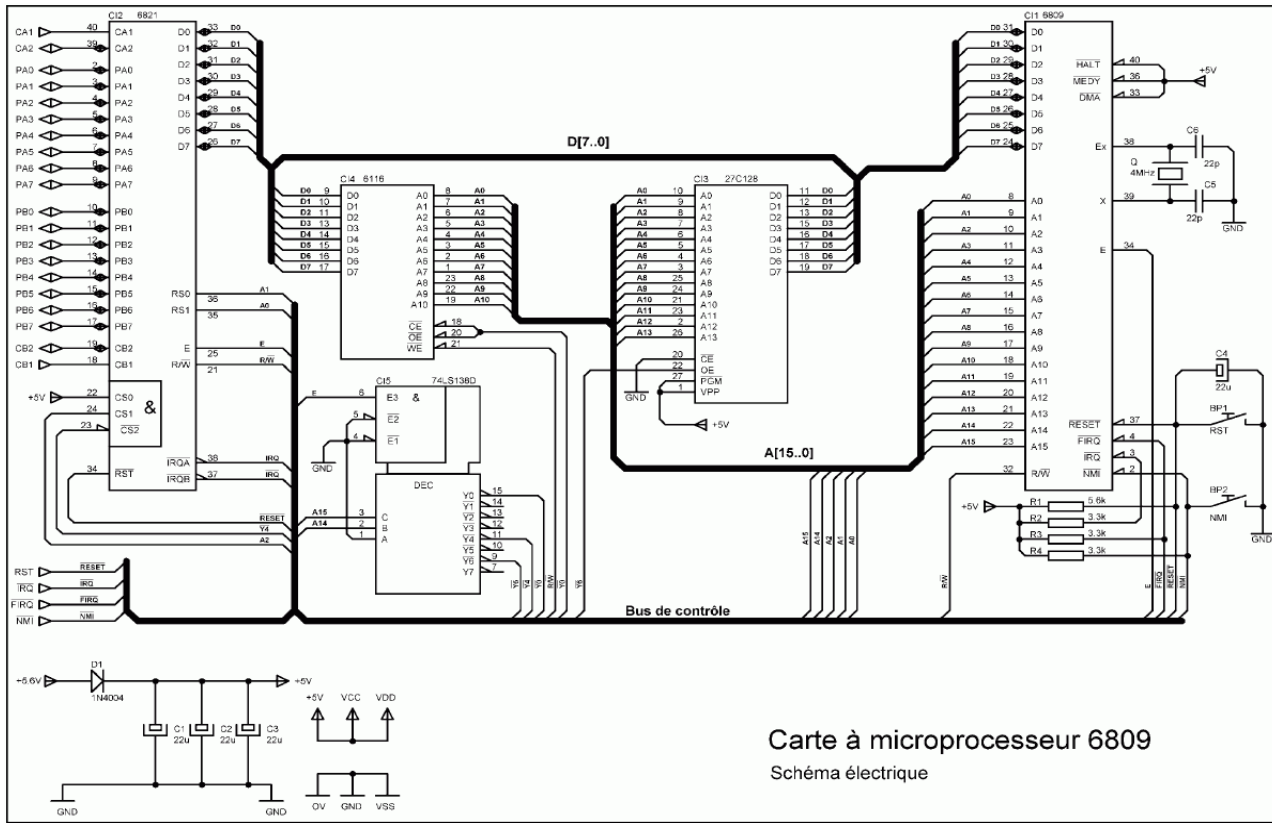

46

# MICROPROCESSEUR

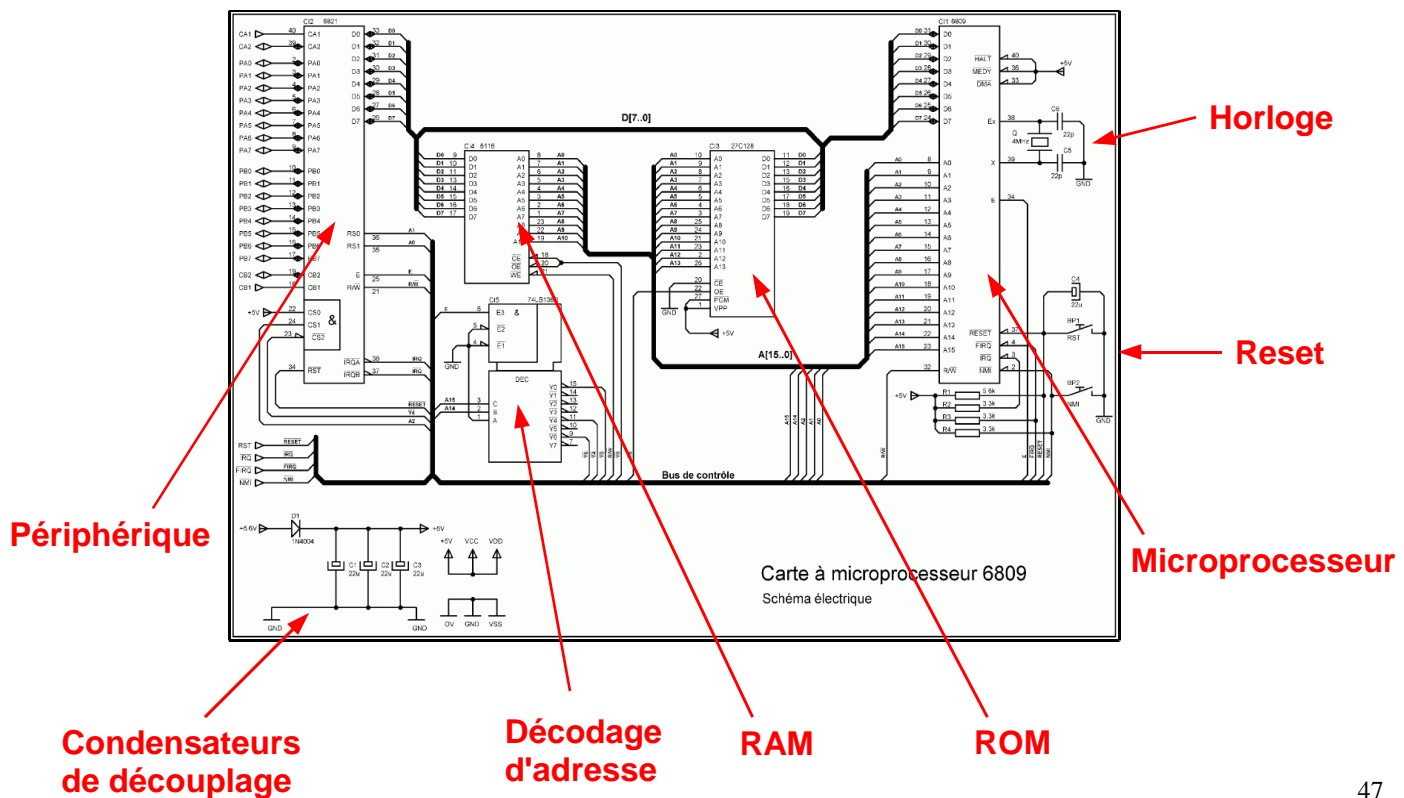

47



# EXERCICE

48

## MICROPROCESSEUR

### Exercice


Réalisation d'une carte avec un microprocesseur MOTOROLA MC6800.

- ☞ Quelle est la capacité d'adressage du microprocesseur ?
- ☞ A quelle adresse doit se placer la mémoire ROM et pourquoi ?
- ☞ On utilise une mémoire ROM de 16 Ko et une mémoire RAM de 8 Ko. Indiquer les adresses de début et de fin de chaque mémoire. Faire un plan d'adressage mémoire.
- ☞ Faire la logique de décodage d'adresse avec des circuits logiques.
- ☞ Réaliser un circuit de Reset avec une résistance et un condensateur (à dimensionner).

49

# MICROPROCESSEUR

## Exercice

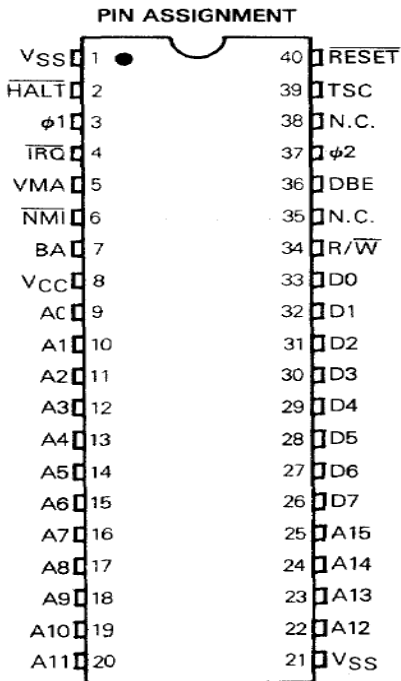

Adresse du vecteur RESET :  
\$FFFE - \$FFFF

ROM : 16 Ko  
RAM : 8 Ko

50

# MICROPROCESSEUR

## Exercice


### PLAN ADRESSE MEMOIRE

A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0

51

# MICROPROCESSEUR


## Exercice

 

52

# MICROPROCESSEUR

## Exercice

 


53

# LE MICROCONTROLEUR

54

## MICROCONTROLEUR

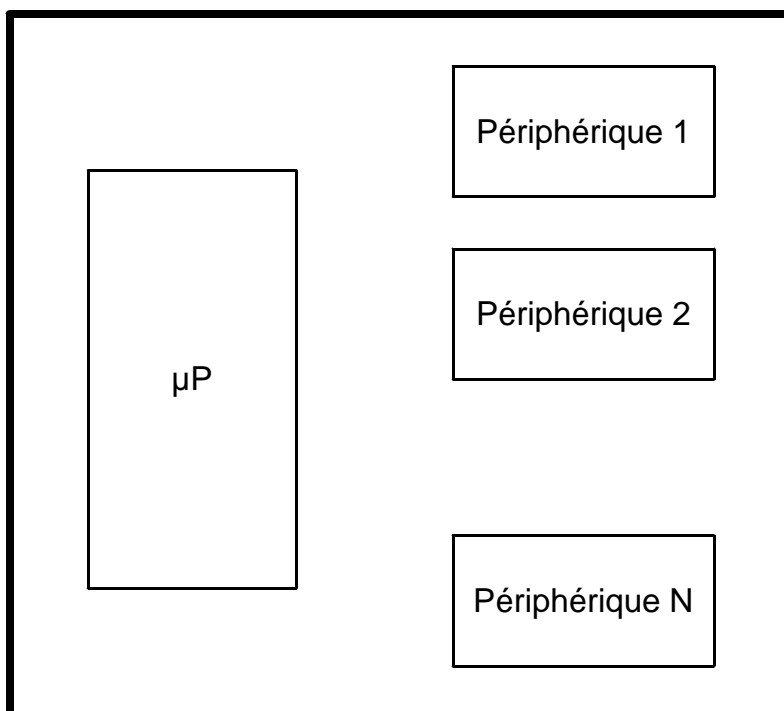


**C'est un  
microprocesseur  
avec des  
périphériques  
intégrés dans un  
seul circuit**

55

# MICROCONTROLEUR

FIGURE 1-2: PIC18F4420/4520 (40/44-PIN) BLOCK DIAGRAM

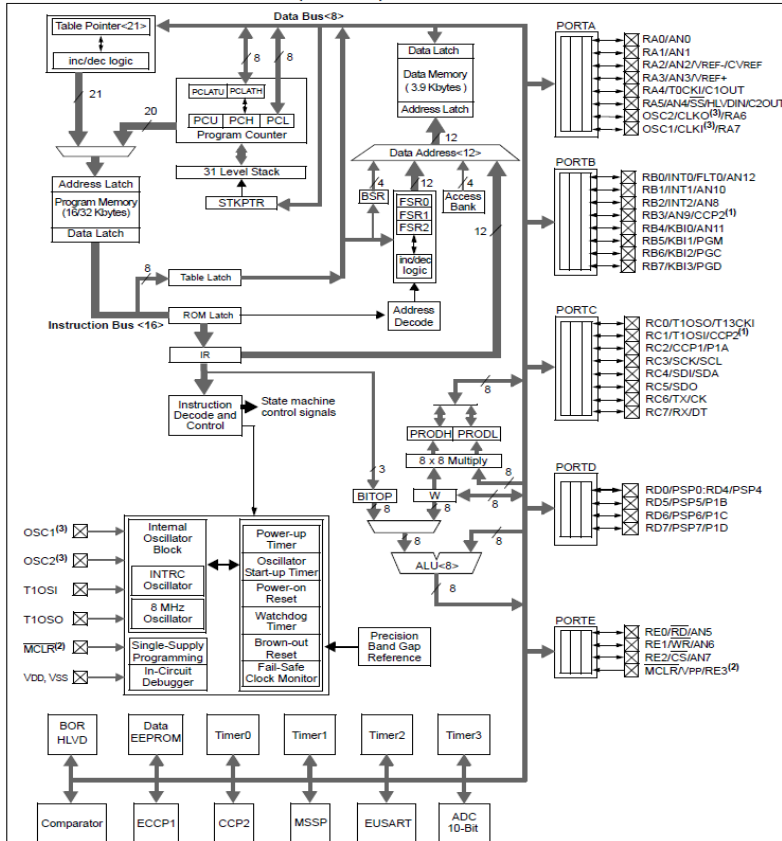

**Exercice avec un  
PIC 18F4520**

**Repérer les bornes externes du  
circuit**

**Identifier le microprocesseur**

**Identifier les périphériques**

56

# MICROCONTROLEUR

## Quelques périphériques

- ☞ Port d'entrée / sortie
- ☞ Timer
- ☞ PWM ou MLI (Modulation à Largeur d'Impulsion)
- ☞ Conversion Analogique Numérique (ADC)
- ☞ Conversion Numérique Analogique (DAC)
- ☞ Liaison série (RS232, SPI, I2C...)
- ☞ Bus CAN (Automobile)
- ☞ Ethernet


57

# MICROCONTROLEUR


## Port
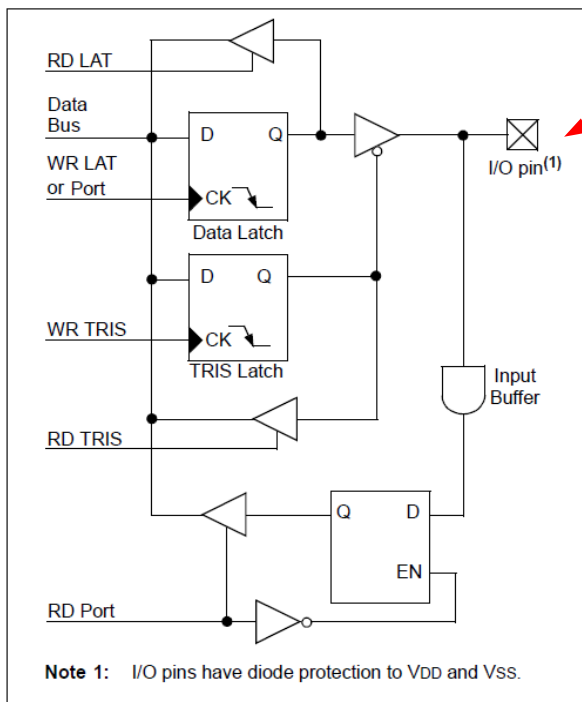
### Borne externe au circuit

- ☞ C'est l'interface qui traduit les niveaux logiques en tensions et réciproquement.
- ☞ C'est la communication entre l'intérieur et l'extérieur du circuit.




### Norme TTL

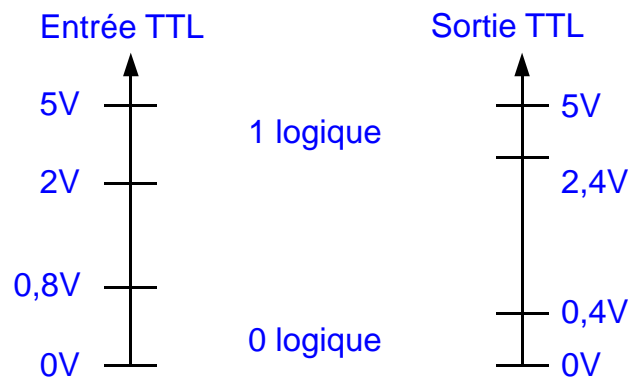

58

# MICROCONTROLEUR

## Timer

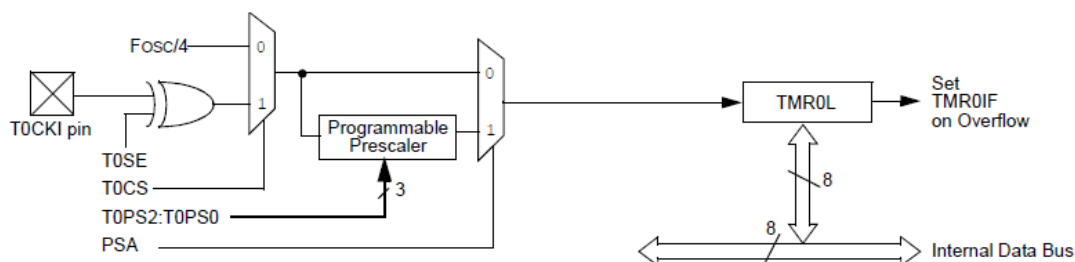

- ☞ C'est un compteur de front qui fait passer un bit à 1 lorsqu'il y a un dépassement de capacité.
- ☞ La source des fronts peut interne (horloge du micro) ou externe (signal appliqué sur une patte du circuit)

59

# MICROCONTROLEUR

## Convertisseur Analogique Numérique

Extérieur du µC

Intérieur du µC


Entrée  
Analogique  
 $V_{in}$



Sortie  
Numérique  
N

$$N = \frac{V_{in}}{V_{ref}} (2^n - 1)$$

Fonction  
de transfert

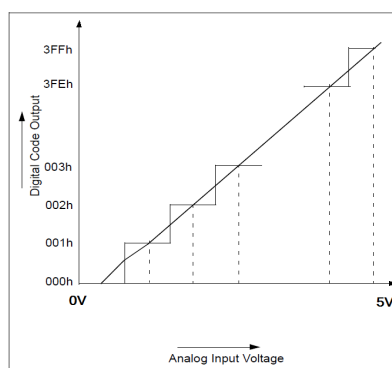

☞  $V_{ref}$  : tension de référence en V

☞ n : résolution du convertisseur en bits.

60

# MICROCONTROLEUR


## Convertisseur Analogique Numérique

### Les caractéristiques :

- ☞ Résolution : nombre de bits pour le résultat numérique
- ☞ LSB ou quantum : c'est la différence de tension pour faire varier le bit de poids faible

$$LSB = \frac{V_{ref}}{2^n - 1}$$

 - ☞ Temps de conversion
- ☞ Erreur d'offset
- ☞ Erreur de linéarité
- ☞ Erreur de gain ou pleine échelle



61

# MICROCONTROLEUR

## Convertisseur Analogique Numérique

### Quelques remarques :


- ☞ Un convertisseur 8 bits sera moins précis qu'un convertisseur 10 bits.
- ☞ La conversion dure un certain temps (Acquisition + Conversion).
- ☞ Problème de l'acquisition du signal : filtrage pour éliminer les parasites et règle de Shanon (la fréquence d'échantillonnage doit être 2 fois plus grande que la fréquence du signal).
- ☞ Il existe plusieurs types de convertisseurs : simple rampe, double rampes, approximation successive, flash, Sigma Delta...
- ☞ Celui utilisé dans les  $\mu\text{C}$  est en général un approximation successive car on maîtrise parfaitement le temps de conversion.

62
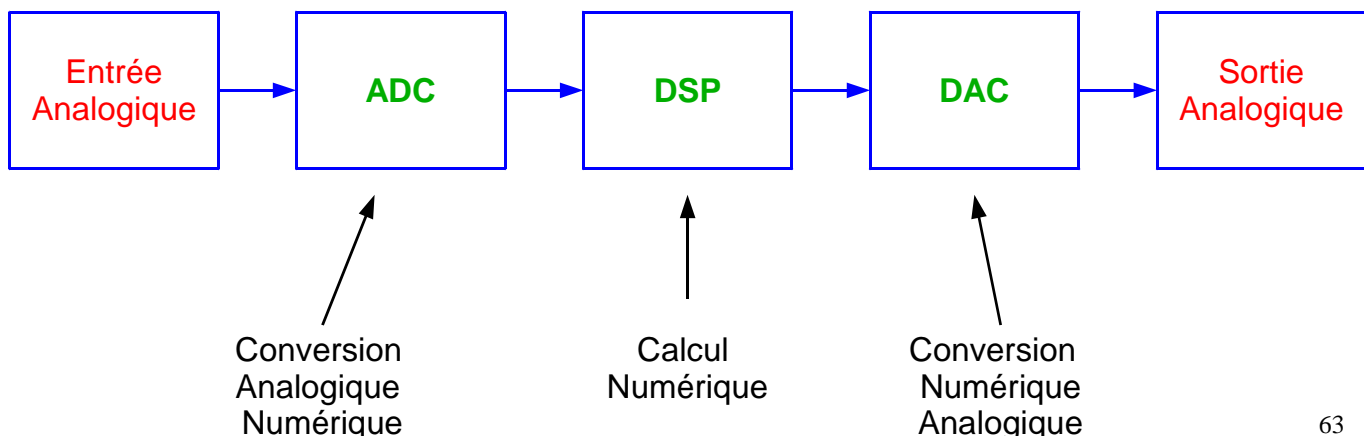
# DSP

**DSP** : Digital Signal Processor (Processeur de Signaux Numériques)

- ☞ C'est un microcontrôleur optimisé pour le calcul numérique
- ☞ Ce qui le caractérise par rapport au  $\mu\text{C}$  c'est une instruction particulière appelée **MAC** : "**M**ultiply and **A**CCumulate" qui est réalisée en un cycle instruction. Cette instruction permet de faire une addition et une multiplication en même temps, le résultat est stocké sur 40 bits.



63



# DSP

## Où trouve - t - on ces DSP ?

- ☞ **Dans les modem**
- ☞ **Les baladeurs**
- ☞ **La video**
- ☞ **Les GPS**
- ☞ **Les téléphones, etc....**
- ☞ **Partout où l'on traite du signal numérique (c'est le champion du calcul numérique)**

64

# ORDINATEUR



**Unité  
centrale**


**Clavier  
Ecran  
Souris...**

**Ce sont des périphériques**

65

# ORDINATEUR


## Carte mère

 

66

# ORDINATEUR

## Carte mère

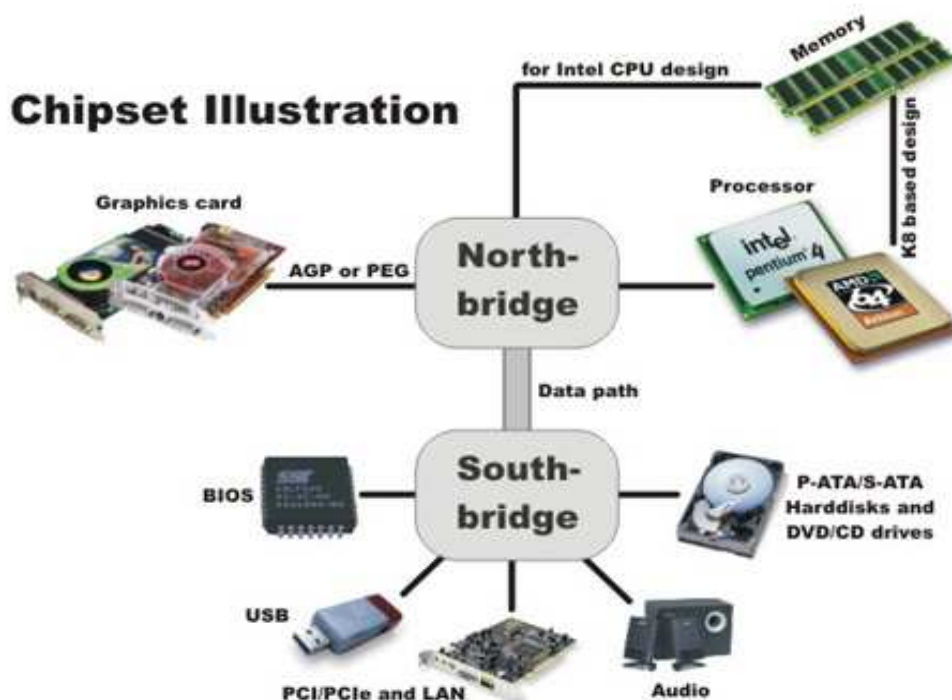

67

# LES CIRCUITS LOGIQUES PROGRAMMABLES

68

## CIRCUITS LOGIQUES PROGRAMMABLES

CPLD : Complex Programmable Logic Device  
FPGA : Field Programmable Gate Array

### Une stratégie différente :

#### Microcontrôleur :

- ☞ Circuit avec un jeu d'instruction défini par le constructeur
- ☞ Execution du programme séquentielle
- ☞ Les périphériques ne sont pas modifiables
- ☞ Programmation logicielle : Assembleur, C ...

#### Circuit logique Programmable :

- ☞ Aucun jeu d'instruction, contient uniquement des circuits logiques
- ☞ Execution séquentielle ou combinatoire
- ☞ L'organisation et la connexion des circuits logiques sont modifiables
- ☞ Programmation matérielle : le VHDL

69

# CIRCUITS LOGIQUES PROGRAMMABLES

## Exemple de circuit simple


Equations logiques à réaliser :

$$X = A.B + C$$

$$Y = A.B + \overline{C}$$

Pour réaliser ces équations :

 
Utilisation d'un logiciel qui permet une description matérielle (câblage des circuits logiques)



70

# CIRCUITS LOGIQUES PROGRAMMABLES

## Réalisation graphique du circuit

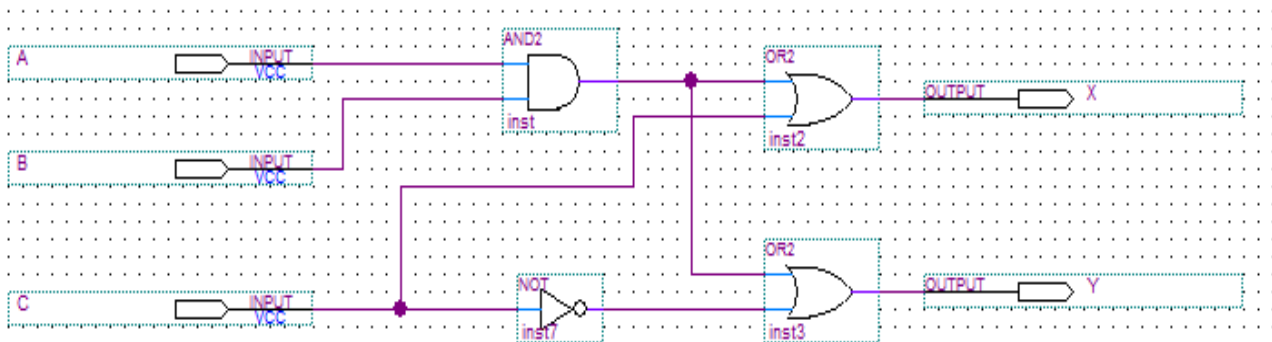

71

# CIRCUITS LOGIQUES PROGRAMMABLES

Réalisation avec du code VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
```

Utilisation des bibliothèques

```
entity Test is
  port
  (
    A : in std_logic;
    B : in std_logic;
    C : in std_logic;
    X : out std_logic;
    Y : out std_logic
  );
end Test;
```

Description des entrées sorties du circuit


```
architecture Circuit of Test is
begin
  X <= (A and B) or C;
  Y <= (A and B) or not (C);
end Circuit;
```

Description du câblage

72

# CIRCUITS LOGIQUES PROGRAMMABLES

Assignation des broches

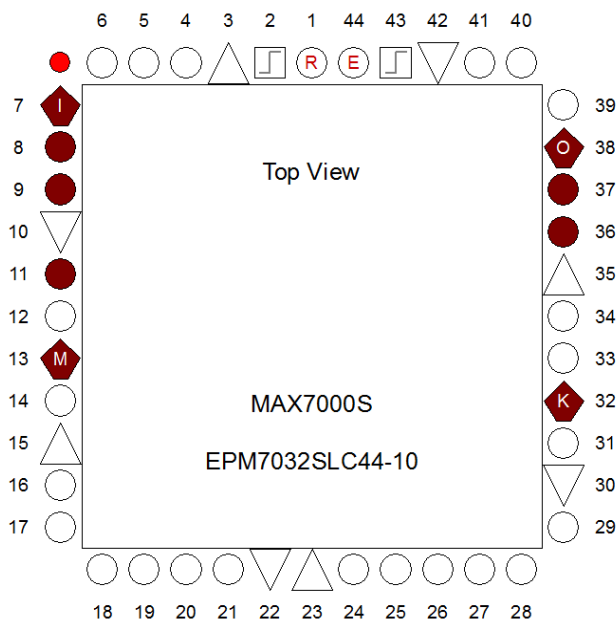

Node Name	Direction	Location
A	Input	PIN_8
B	Input	PIN_9
C	Input	PIN_11
X	Output	PIN_37
Y	Output	PIN_36
TCK	Input	PIN_32
TDI	Input	PIN_7
TDO	Output	PIN_38
TMS	Input	PIN_13


73

# MODELE MATHEMATIQUE DE DESCRIPTION

74

 
## DESCRIPTION MATHÉMATIQUE

- ☞ **2 modèles de description : machine de MEALY et machine de MOORE**
- ☞ **Ces 2 machines fournissent un modèle mathématique pour décrire simplement le fonctionnement d'un système.**
- ☞ **On utilise une représentation sous forme de graphe de transition.**



75


# GRAPHE DE TRANSITION

 

- ☞ Les cercles représentent les sorties
- ☞ Les flèches les entrées qui engendrent les transitions
- ☞ A chaque front d'horloge, on regarde l'état des entrées pour aller vers le nouveau cercle

76


# MACHINE DE MOORE

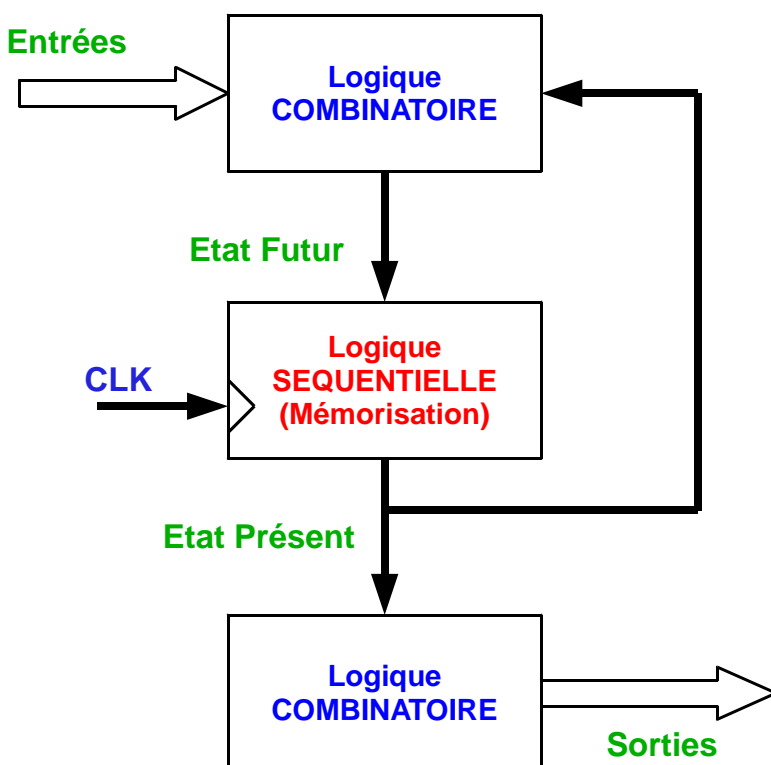

- ☞ Les sorties d'une machine de Moore dépendent de l'état présent et changent sur front d'horloge de manière synchrone
- ☞ L'état futur est calculé à partir de l'état présent et des entrées.

77

# MACHINE DE MEALY

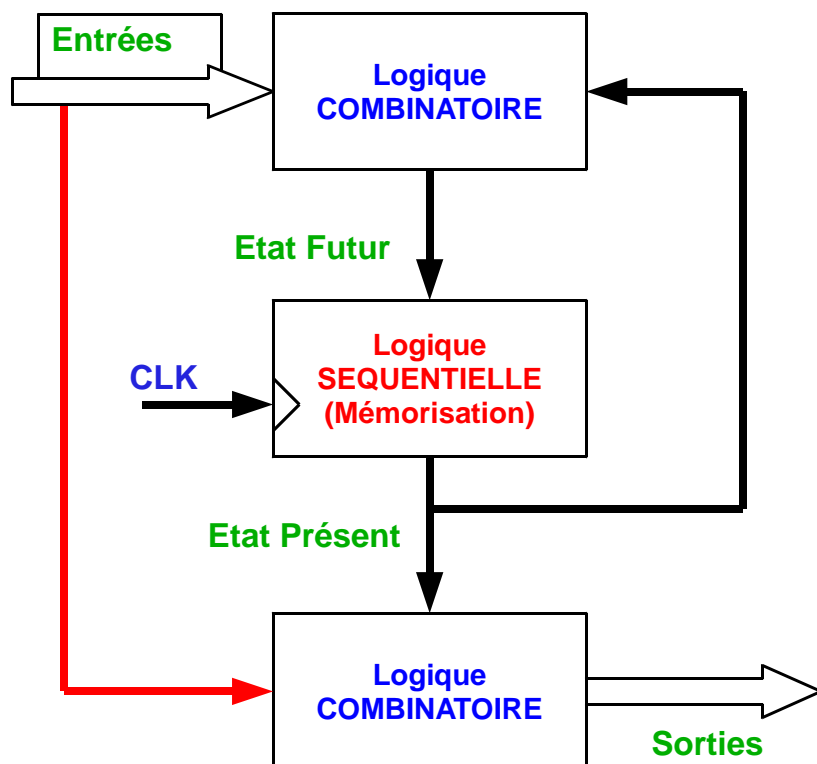

- ☞ Les sorties d'une machine de Mealy dépendent de l'état présent et des entrées
- ☞ L'état futur est calculé à partir de l'état présent et des entrées.
- ☞ Sorties asynchrone

78

## EXERCICE

79



# GRAPHE DE TRANSITION





## Exercice : compteur – décompteur 2 bits

- ☞ Réaliser le graphe de transition d'un compteur décompteur 2 bits
- ☞ Lorsque C = 1 on réalise le comptage
- ☞ Lorsque D = 1 on réalise le décomptage
- ☞ Lorsque R = 1 on fait un Reset quel que soit l'état des autres entrées

80

# GRAPHE DE TRANSITION
    
## Exemple : compteur – décompteur 2 bits



81

# LES CONSTRUCTEURS

- ☞ **MICROPROCESSEURS** : INTEL et AMD
- ☞ **MICROCONTROLEURS** : Microchip  
Atmel  
Texas Instruments  
Freescale (Motorola)  
Philips
- ☞ **DSP** : Texas Instrument  
Analog Devices  
Microchip
- ☞ **CPLD et FPGA** : ALTERA  
XILINK  
LATTICE  
ACTEL

82

## CONCLUSION

- **2 stratégies : programmation logicielle et / ou matérielle**
- **programmation logicielle :  $\mu$ C coûte pas cher**
- **Programmation matérielle : FPGA, ASIC (Application Specific Integration Circuit) coûte plus cher mais circuit dédié à l'application donc plus performant.**

83

# CONCLUSION

- L'avenir s'oriente de plus en plus vers un FPGA avec un microcontrôleur intégré : SoC (System on Chip)

